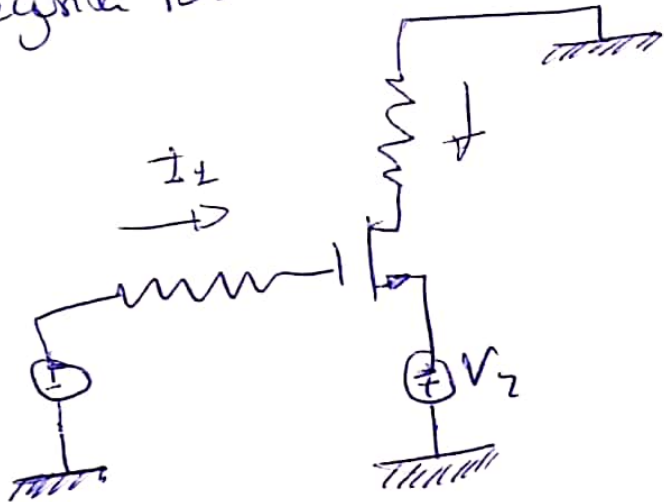


Pregunta 13:



Para que el transistor esté en corte:

$$V_{GS} \leq V_T$$

Respuesta:

$$\left. \begin{array}{l} V_G \Rightarrow V_1; \\ V_S = -V_2; \end{array} \right\} V_{GS} = V_1 - V_2 \Rightarrow \boxed{V_1 + V_2 \leq V_T}$$